




ENERGIE ET CIRCUIT ELECTRIQUE

Courant électrique

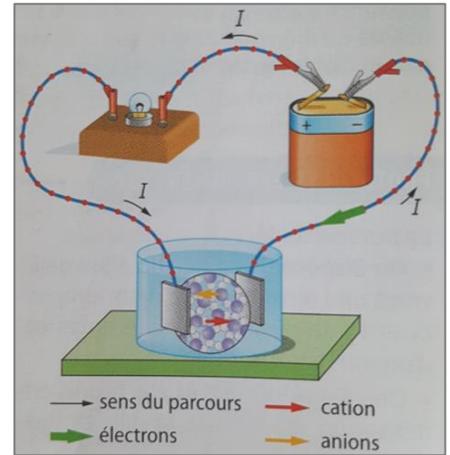
1. PORTEURS DE CHARGE ET DEPLACEMENT

Les conducteurs sont des récepteurs qui contiennent des porteurs de charge libres de se déplacer. Ce sont des électrons libres dans le cas des métaux, et des ions (anions et cations) dans les solutions. Lorsque l'on soumet un conducteur à une tension, les charges négatives (électrons ou anions) se déplacent vers la borne positive du générateur (en restant dans leurs milieux respectifs, fil ou solution). Les cations eux, se déplacent dans la solution vers la borne négative du générateur.



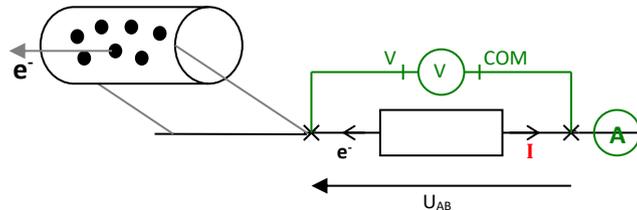2. INTENSITE DU COURANT ELECTRIQUE

L'intensité du courant électrique correspond à la quantité de charges électriques qui passent par la section d'un circuit électrique par unité de temps.



$$\begin{aligned}
 \underbrace{I}_{\substack{\text{intensité du} \\ \text{courant traversant le} \\ \text{conducteur,} \\ \text{en Ampères A}}} &= \frac{\text{Variation de la charge pendant } \Delta t \text{ en coulombs c}}{\text{Variation du temps en secondes s}} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{N_{e^-} \times (-e)}{\Delta t}
 \end{aligned}$$

- Rq :** Charge d'un électron : $e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
 I va dans le sens des potentiels décroissants pour un conducteur.
 I donne l'orientation du sens conventionnel du courant.
 U_{AB} : tension (ou différence de potentiel électrique V_i) entre les bornes du conducteur en volts V
 $U_{AB} = -U_{BA} = V_A - V_B > 0$


Source réelle de tension

1. DEFINITION

Une source de tension est un dipôle actif qui convertit en énergie électrique une autre forme d'énergie (chimique (pile), mécanique (dynamo), rayonnement (photopile)) pour la céder à un circuit.

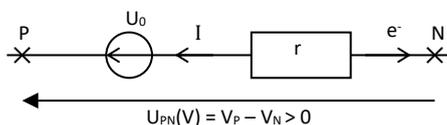2. MODELISATION D'UNE SOURCE REELLE DE TENSION

- Une **source idéale** de tension fournit une tension U_0 constante entre ses bornes quelle que soit I.
- Une **source réelle** de tension peut être modélisée par le montage équivalent suivant :



Tension aux bornes de la source réelle : $\overbrace{U_{PN}}^{\text{en V}} = \overbrace{U_0}^{\text{en V}} - rI$





Rq : r : Résistance interne de la source réelle, en ohm (Ω)

U_0 : Tension « à vide » de la source réelle lorsqu'elle ne délivre aucun courant (aucun récepteur branché à ses bornes). Elle correspond à la tension d'une source idéale. U_0 est fréquemment notée E et porte le nom de force électromotrice.

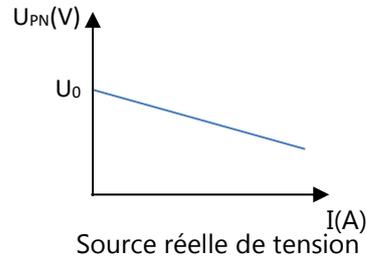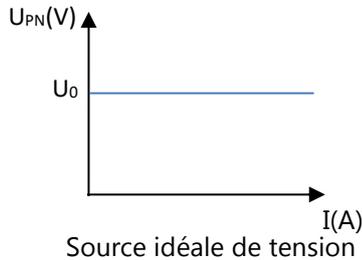3. CARACTERISTIQUES D'UNE SOURCE DE TENSION

La caractéristique intensité-tension d'un dipôle est la représentation graphique de la tension à ses bornes en fonction du courant qui le traverse.



Rq : Pour une source réelle de tension, le coefficient directeur de la droite correspond à la résistance interne r .

Puissance et énergie électriques

1. PUISSANCE ELECTRIQUE D'UN DIPOLE

Puissance électrique P reçue ou fournie par un dipôle :

$$\overset{\text{en watts (W)}}{\hat{P}} = \underset{\substack{\text{Tension aux bornes} \\ \text{du dipôle (en V)}}}{\hat{U}} \times \overset{\substack{\text{Intensité du courant électrique} \\ \text{qui traverse le dipôle (en A)}}}{\hat{I}}$$



Une source de tension fournit de la puissance électrique à un circuit.

Cette puissance est égale à la somme des puissances des récepteurs contenus dans le circuit.

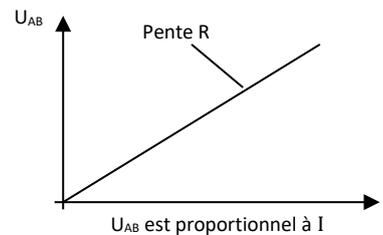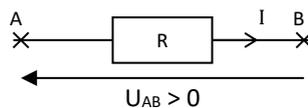2. CAS D'UNE RESISTANCE, LOI D'OHM

Une résistance vérifie la loi d'Ohm :

$$\overset{\text{en V}}{\hat{U}}_{AB} = \underset{\text{en } \Omega}{\hat{R}} \times \overset{\text{en A}}{\hat{I}}$$



$$\begin{cases} P_{AB} = U_{AB}I = RI^2 \\ E_e = RI^2\Delta t \end{cases}$$

RI^2 : Puissance thermique ou de rayonnement cédée au milieu extérieur par effet Joule.

L'effet Joule est un échauffement dû aux interactions entre les atomes de la résistance et les électrons qui circulent. Il est responsable des pertes en ligne, échauffements... mais aussi des lampes, chauffages électriques...

3. ENERGIE ELECTRIQUE D'UN DIPOLE

Energie électrique E (en J) reçue ou fournie par un dipôle pendant la durée Δt (en s) : $E = P \times \Delta t$

Rq : P : énergie reçue ou fournie par unité de temps. P traduit la rapidité du transfert d'énergie : Plus P est grand, plus le transfert est rapide.

4. RENDEMENT D'UN CONVERTISSEUR

Un convertisseur transforme une forme d'énergie en une autre forme mais avec des pertes =>

$$\underset{\substack{\text{rendement du convertisseur} \\ \text{sans unité}}}{\eta} = \frac{E_U, \text{énergie utile fournie par le convertisseur}}{E_R, \text{énergie reçue par le convertisseur}} \leq 1$$

